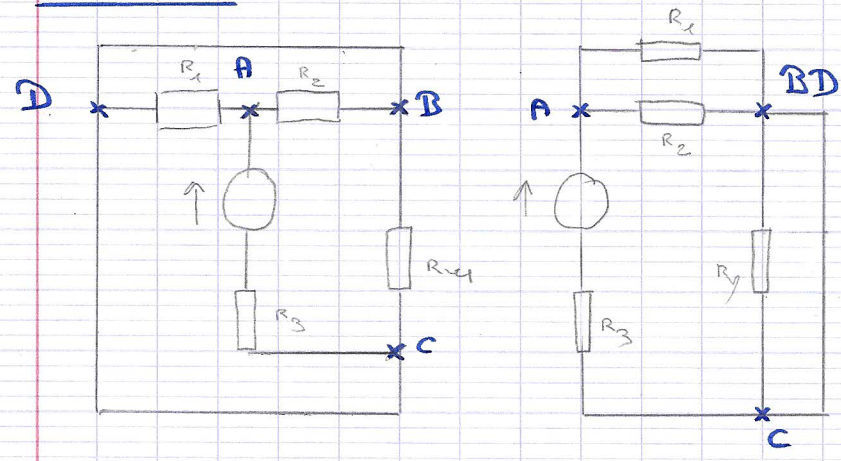


Correction
TD

TD électrocinétique - dipôles en courant continu

Exercice 1




- A : $R_1, R_2, g + R_3$
- B : R_1, R_2, R_4
- C : $R_4, R_3 + g, R_2, R_1$

Deux circuits sont équivalents si les intensités et les potentiels électriques sont équivalents.

- On peut dire aussi que 2 circuits sont équivalents si :
- m même nœuds principaux
 - branches identiques

1) $B \equiv D$

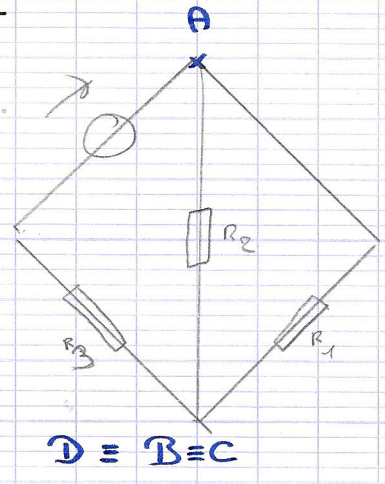


2)


a n'est pas équivalent à b (sens du générateur \mathcal{E}_2)

Exercise 2:




AB

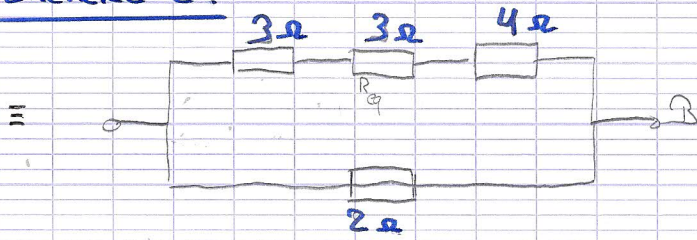
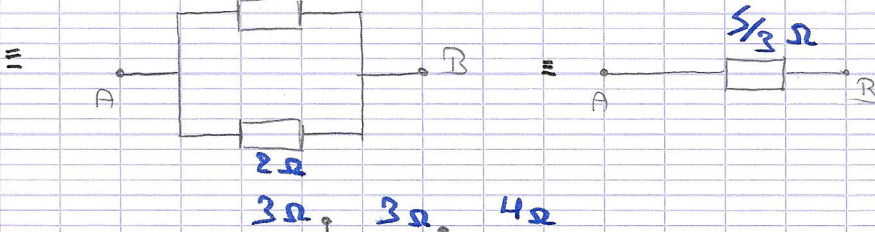
$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = 3$$



CD

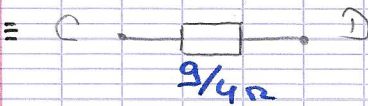
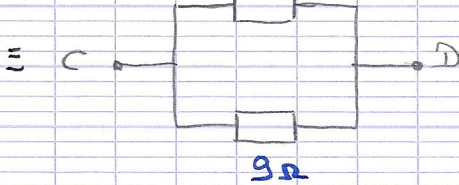
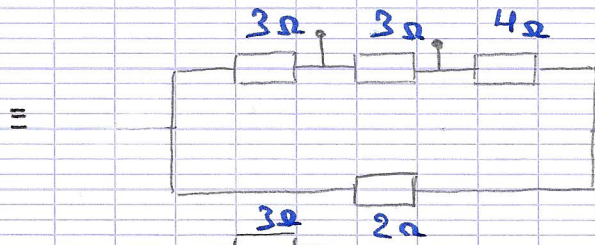


$$R = \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{9}} = \frac{6}{4}$$

$$\frac{6}{6} + \frac{1}{6} = \frac{7}{6} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Exercise 3:



1)

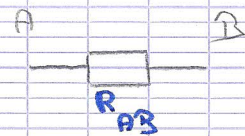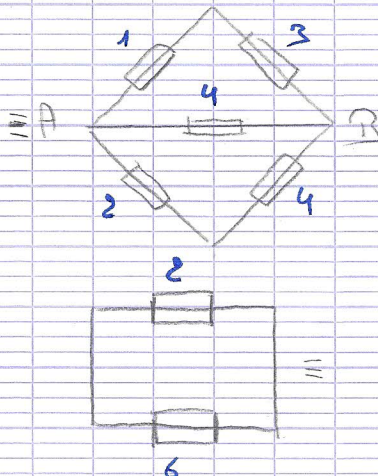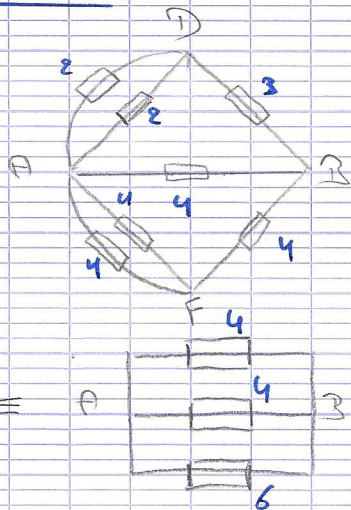



$$R_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \Omega$$

Correction
TD.

2)

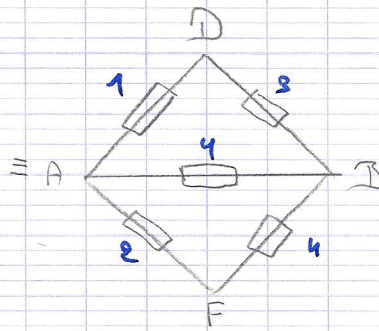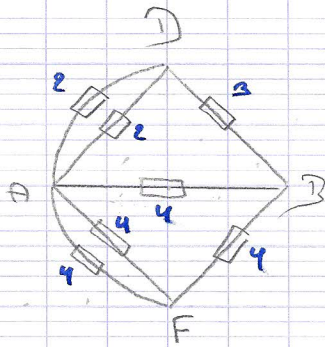




Transformation $\Delta \rightarrow Y$

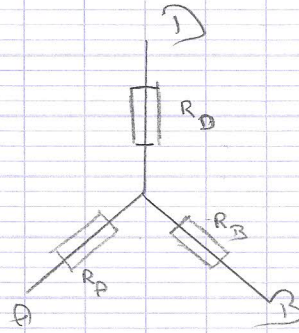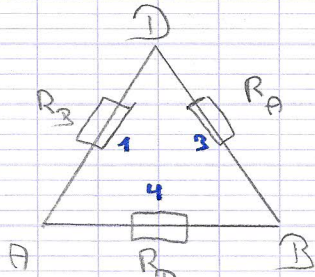

$$R_D = \frac{R_A \times R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Omega$$

$$R_A = \frac{R_D \times R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \Omega$$
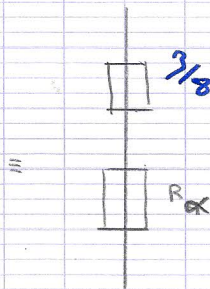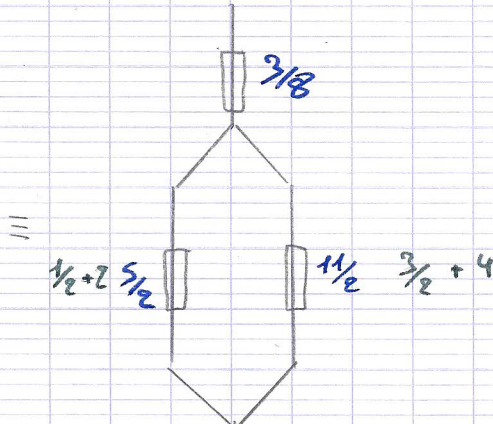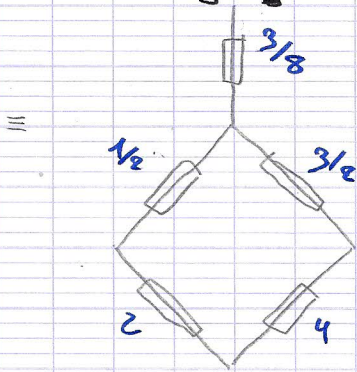
$$R_B = \frac{R_D \times R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{3}{8} \Omega$$



$$R = \frac{1}{\frac{1}{5/2} + \frac{1}{11/2}} = \frac{55}{32} \Omega$$





$$\frac{3}{8} + \frac{55}{32} = \frac{67}{32} \Omega$$



5%
 11
 $3)$
 $5,5$


20%
 $12,5$

25%
 $30,5$
 20
 10

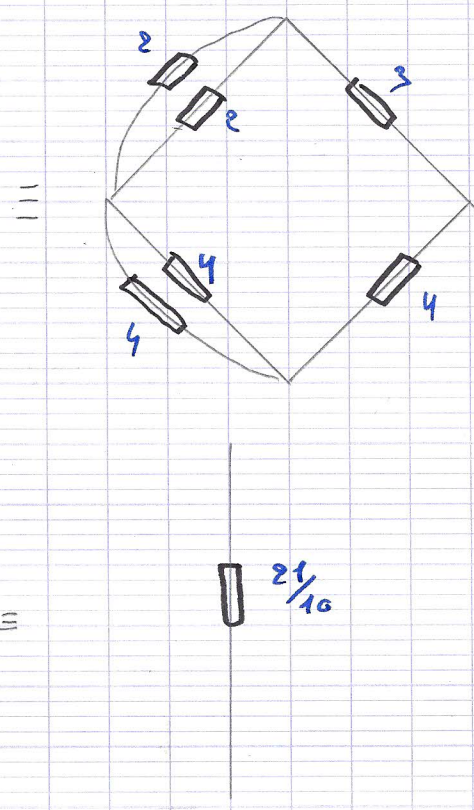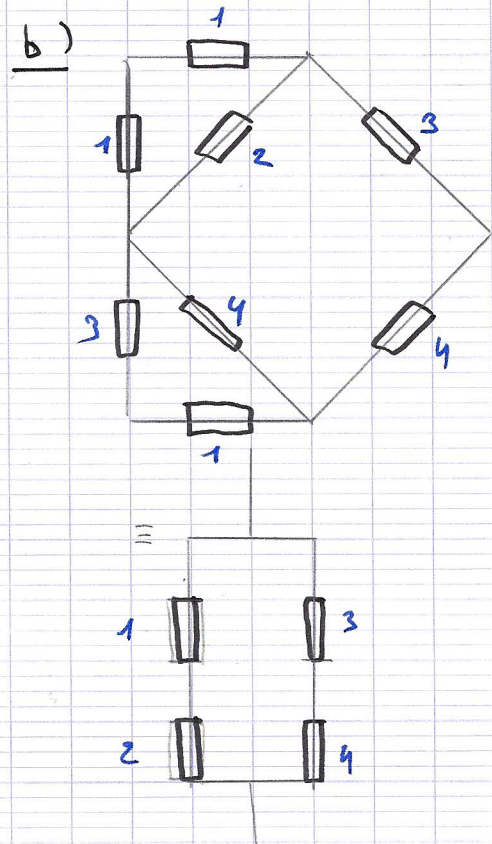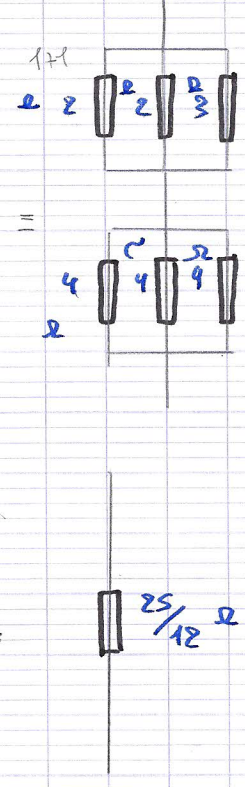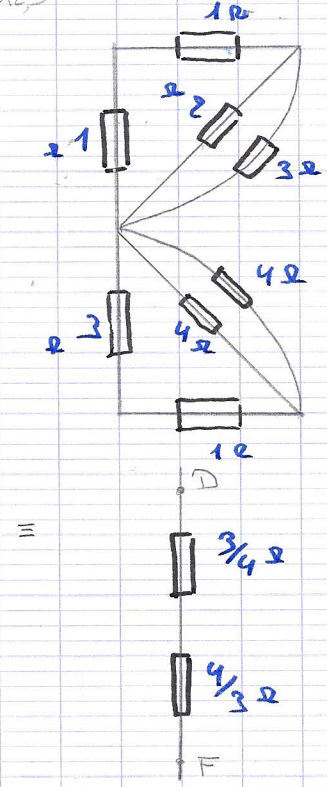

Correction Exercice 4

TD
Electro

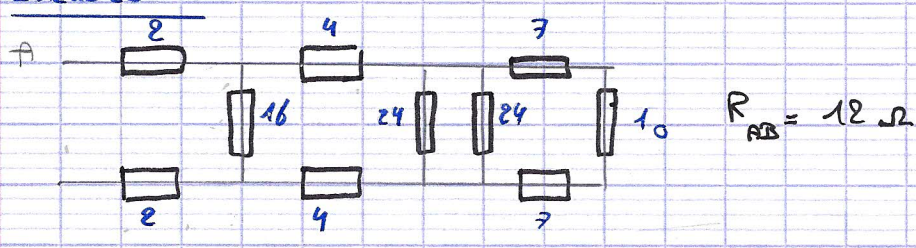

Exercice 5:

$$U_{BC} = R \cdot I_{BC} = 4V \Rightarrow P_{BC} = U_{BC} \cdot I_{BC} = 8W$$

$$U_{CD} = \mathcal{E} = 4V \Rightarrow P_{CD} = 8W$$

$$U_{DA} = R \cdot I_{DA} = 6V \Rightarrow P_{DA} = 12W$$

$$U_{BA} = U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 14V \Rightarrow P_{BA} = -28W$$


$$U_{BC} = R \cdot I_{BC} = 4V, P_{BC} = 8W$$

$$U_{CD} = -\mathcal{E} = -4V, P_{BC} = -8W$$

$$U_{DA} = R \cdot I_{DA} = 6V, P_{BC} = 12W$$

$$U_{BA} = U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 6V, P_{BA} = U_{BA} \times I_0 = -12W$$

Exercice 6:

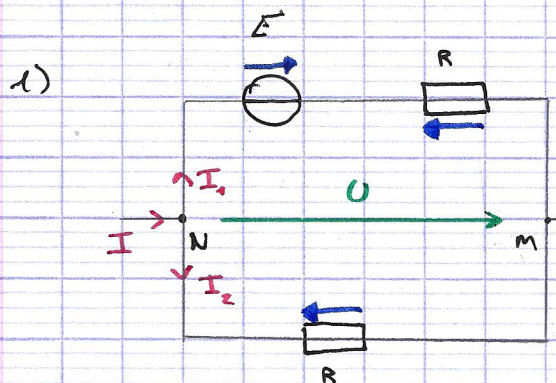

1) loi de Kirchhoff

$$I = I_1 + I_2$$


pour I_1 :

$$U = \mathcal{E} - R \cdot I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{\mathcal{E} - U}{R}$$

pour I_2 :

$$U = -R \cdot I_2 \Rightarrow I_2 = -\frac{U}{R}$$

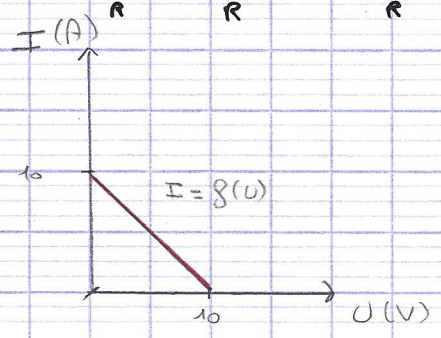
$$I = \frac{\mathcal{E} - U}{R} - \frac{U}{R} = \frac{\mathcal{E} - 2U}{R} \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{2U}{R} = 10 - U$$



2) a) $I = 0,5 A$. Puissance du dipôle M'N'.

$$P = U_{M'N'} I_{M'N'} = U_{N'M'} I_{N'M'}$$

un moteur et 1 dipôle passif.

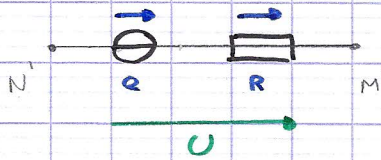

$$P = (e + R \cdot I) \cdot I$$

$$= \underline{2,2 \text{ W}}$$

$$R = \frac{\text{Puissance utile}}{\text{Puissance totale}}$$

$$R = \frac{e \cdot I}{U \cdot I} = 0,91 = \underline{91\%}$$

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$


$$\Rightarrow W = P \cdot \Delta t$$

$$= 26400 \text{ J} = \underline{26,4 \text{ kJ}}$$

$$= 2,2 \left(3 + \frac{1}{3}\right)$$

$$= \underline{7,3 \text{ Wh}}$$

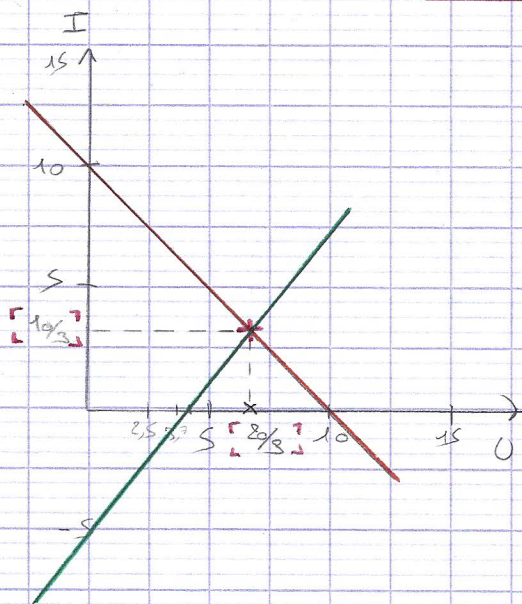b) $U = 4 + 0,8I \Rightarrow \underline{I = -5 + 1,25U}$




$$10 - U = 1,25U - 5$$

$$U = \frac{20}{3}$$

$$I = \frac{10}{3}$$

Exercice 7 (\mathcal{E}, R), B

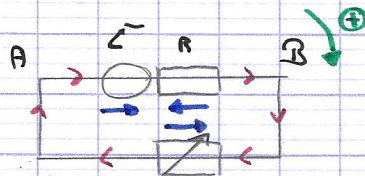

$P = U_R \cdot I_R$ On dit que R est adapté au montage quand P est maximale On a : $U_R = R \cdot I_R \Rightarrow P_R = R \cdot I_R^2$

$$P_R = P(R)$$

$$\text{On pose } R = x \Rightarrow P(R) = f(x)$$


Correction

Prépa TD Exercice 2:

electra

②
Somme ②+④ = $\frac{1}{R_2+R_4}$

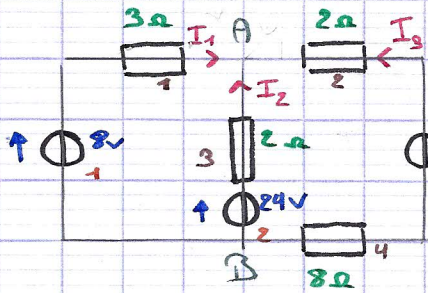Noeud: $G_1 (\bar{U}_1 + U_{BA}) + G_3 (\bar{U}_2 + U_{BA}) + (G_4 + G_2) (-\bar{U}_3 + U_{BA}) = 0$




$$\frac{1}{3} (8 + U_{BA}) + \frac{1}{2} (24 + U_{BA}) + \frac{1}{10} (-16 + U_{BA}) = 0$$

$$\frac{8}{3} + \frac{1}{3} U_{BA} + 12 + \frac{1}{2} U_{BA} - \frac{16}{10} + \frac{1}{10} U_{BA} = 0$$


$$\frac{14}{15} U_{BA} = -\frac{196}{15} \Rightarrow U_{BA} = -14 \text{ V}$$

50

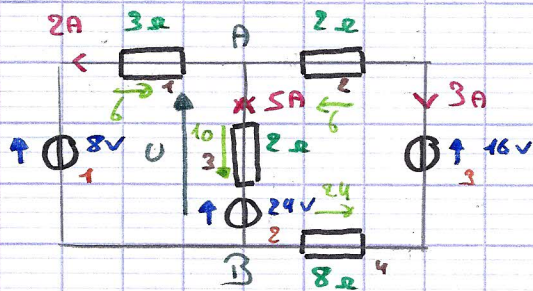$I_1 = -2 \text{ A}$, $I_2 = 5 \text{ A}$, $I_3 = -3 \text{ A}$



Maille:

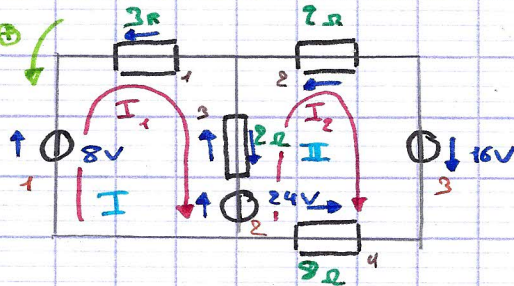

Maille I: $R_1 \cdot I_1 - \bar{U}_1 + R_3 \cdot I_1 - R_3 \cdot I_2 + \bar{U}_2 = 0$

$$3 I_1 - 8 + 2 \cdot I_1 - 2 \cdot I_2 + 24 = 0$$

$$\underline{5 I_1 - 2 I_2 = -16}$$


45

Maille II: $R_3 \cdot I_2 - R_3 \cdot I_1 - \bar{U}_2 + R_4 \cdot I_2 - \bar{U}_3 + R_2 \cdot I_2 = 0$


$$2 \cdot I_2 - 2 \cdot I_1 - 24 + 8 \cdot I_2 - 16 + 2 \cdot I_2 + 8 I_2 = 0$$

$$\underline{12 \cdot I_2 - 2 \cdot I_1 = 40}$$

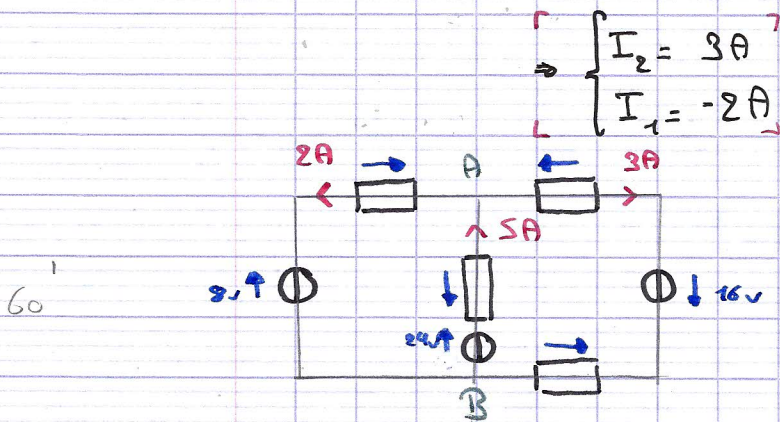On résout :
$$\begin{cases} 5I_1 - 2I_2 = -16 \\ 12I_2 - 2I_1 = 40 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 30I_1 - 12I_2 = -96 \\ 28I_1 = \cancel{56} - 56 \end{cases}$$



Superposition:

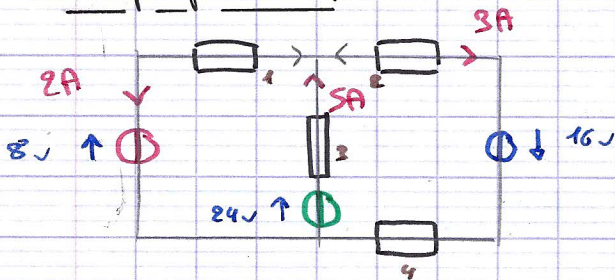

Ainsi :
$$\begin{cases} I_1 = -2A \\ I_2 = 5A \\ I_3 = -3A \end{cases}$$

①
$$\frac{1}{3}(8 + U_{BA}) + \frac{1}{2}U_{BA} + \frac{1}{10}U_{BA} = 0$$

$$U_{BA} = -20/7V$$

$$I_1 = 12/7, I_2 = -10/7, I_3 = -2/7$$

②
$$\frac{1}{3}U_{BA} + \frac{1}{2}(24 + U_{BA}) + \frac{1}{10}U_{BA} = 0$$

$$U_{BA} = -90/7$$


$$I_1 = -30/7, I_2 = 39/7, I_3 = -9/7$$

③
$$\frac{1}{3}U_{BA} + \frac{1}{2}U_{BA} + \frac{1}{10}(-16 + U_{BA}) = 0$$


$$\frac{14}{15}U_{BA} = 16/10 \Rightarrow U_{BA} = 12/7V$$

$$I_1 = 4/7, I_2 = 6/7, I_3 = -10/7$$

Thévenin Superposition

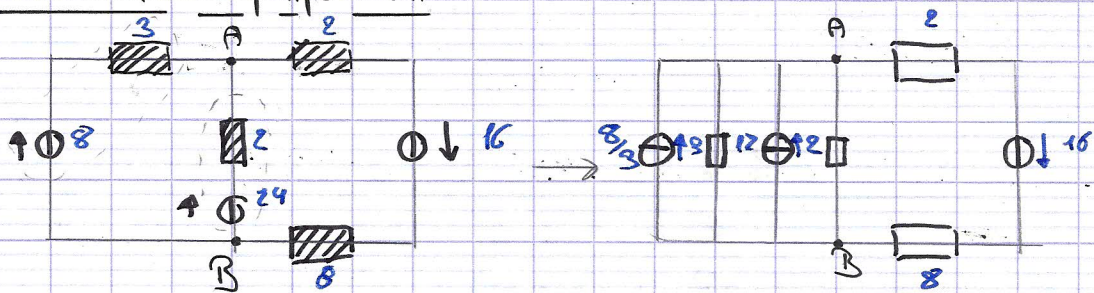

Correction
TD Electro

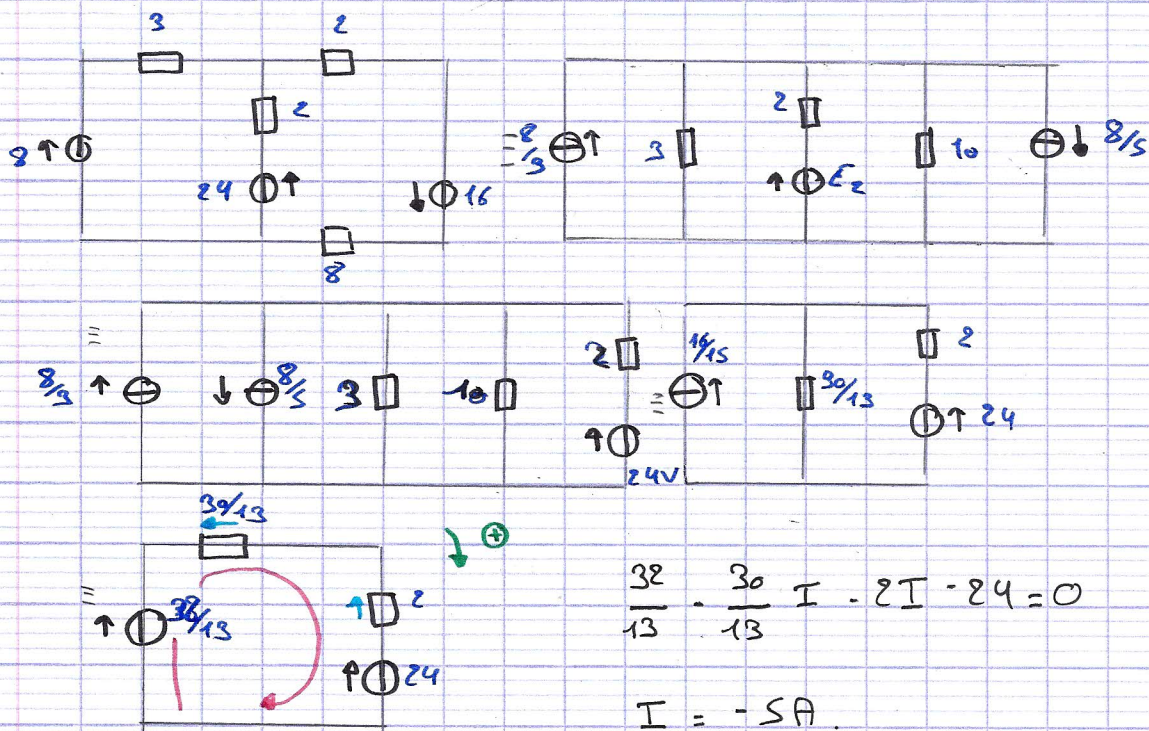

$$\frac{32}{13} - \frac{30}{13} I - 2I - 24 = 0$$

$$I = -5A$$

$$U_{AB} = U_{BC} + U_{CB} = -10 + 24 = 14V$$

Exercice 3:


Théorème de Thévenin:

rendre passif le circuit
 gt → g.P
 gc → déconnecte

$$R_{TH} = R_{AB}$$

$$E_{TH} = U_{AB} \text{ (à vide)}$$

$$U = R \cdot I \quad I = \frac{R}{U}$$

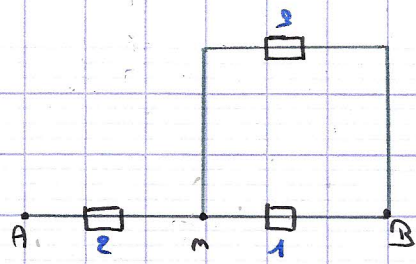


$$R_{AB} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4} \Omega$$

$$4 - 3I_1 - I_1 = 0$$

$$I_1 = \underline{1A}$$

$$U_{mB} = \underline{1V}$$


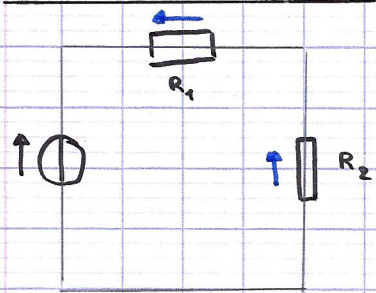
Diviseur de tension : un gf en série avec 2 résistances



$$U_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E \quad U_{R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

Théorème de Norton

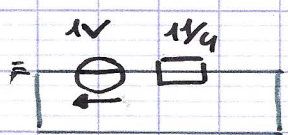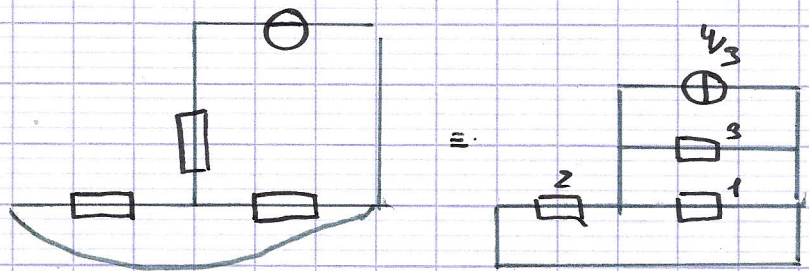
- $R_N = R_{AB}$ (circuit passif) = $\frac{11}{4} \Omega$
- I_N = rajouter un gf entre A et B (parcouru par I_{cc}) puis calculer I_{cc}




$$I_{cc} \text{ (méthode mailles)} = \underline{\frac{4}{11} A}$$

CORRECTION Exercice 4:
TD electro

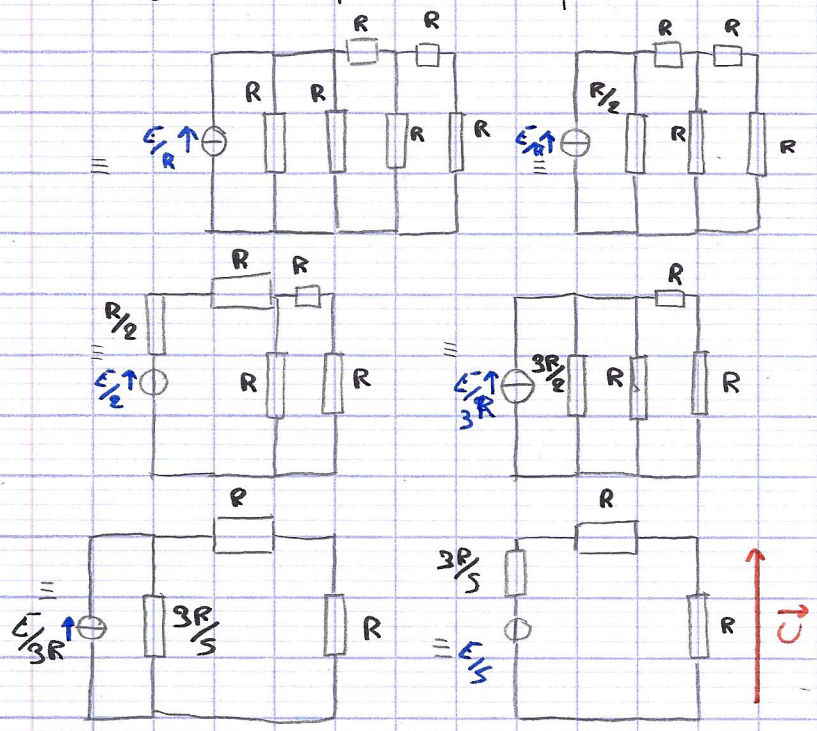
Trouver une relation entre U et \mathcal{E}
 méthode $g^f \leftrightarrow g_c$
 Transformation possible uniquement avec des générateurs réels



Diviseur de tension :

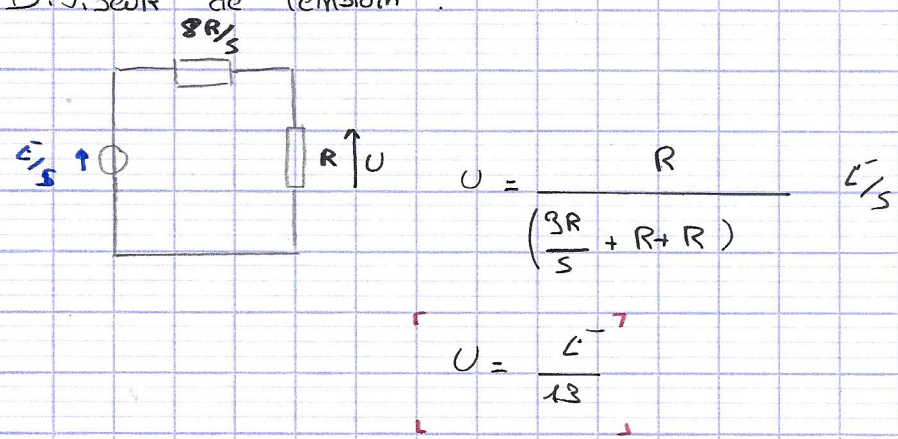

Exercice 5:

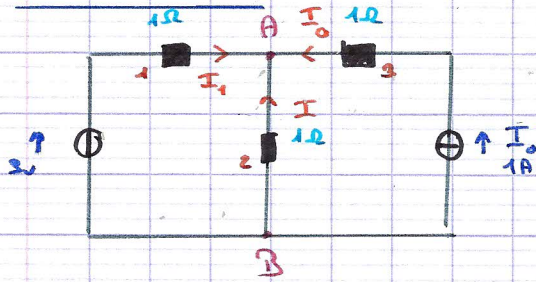

Au point A: $G_2 (\mathcal{E} + U_{BA}) + G_3 U_{BA} + I_o = 0$


$\Rightarrow 2U_{BA} = -4$

$U_{BA} = -2V$

$I = -2A$

$I_1 = 1A$

$I_o = 1A$

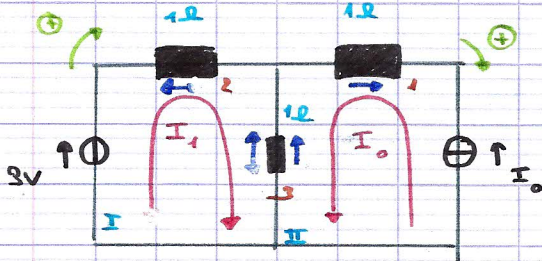

Maille I: $\mathcal{E} - R_2 I_1 - R_3 I_1 - R_3 I_o = 0$

$3 - 2I_1 - I_o = 0 \Rightarrow I_1 = 1A$

Maille II: $I_o = 1A$


$I = I_{AB}^{(1)} + I_{AB}^{(2)}$
 $= I_1 + I_o = 2A$

$R_1 \text{ m.p.} \Rightarrow I_o = 0$

$R_2 \text{ m.p.} \Rightarrow \mathcal{E} - 2I_1 - I_o = 0$

$i.p \text{ saut } qe \Rightarrow I_1 = 0$

$\Rightarrow I_o = 3A$

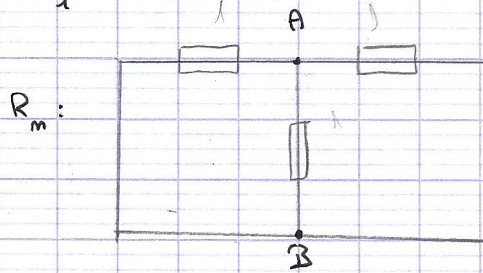


$R_{AB} = \frac{1}{2} \Omega$


Au nœud A:

$\frac{\mathcal{E} + U_{BA}}{1\Omega} - I_{cc} + I_o = 0$

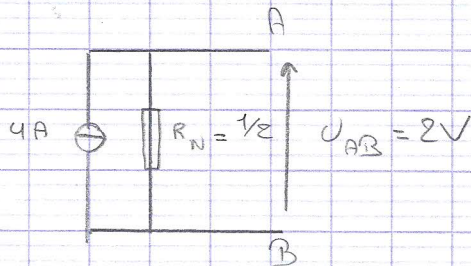$\Rightarrow I_{cc} = \mathcal{E} + I_o$
 $= 4$



Correction
TD electro
Exercice 6:

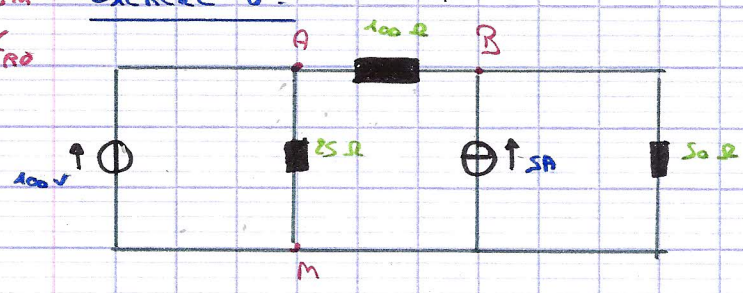

Au noeud B: $\frac{1}{10} (U_{AM} + U_{MB}) + 5 + \frac{1}{50} U_{MB} = 0$

$\frac{1}{10} (100 + U_{MB}) + 5 + \frac{1}{50} U_{MB} = 0$

$U_{AM} = 100$ $U_{MB} = \underline{\underline{-925V}}$

$I_{AM}^{(1)} = 4A$

$U_{AB} = U_{AM} + U_{MB} = -825V \Rightarrow I_{AB} = 8,5A$

$I_{AM}^{(2)} = 1,5A$